

## LIGAÇÃO EM SÉRIE - PROTOBOARD

Feito em sala de aula no laboratório 101, fizemos ligações em série usando resistores a fim de acender um LED

